

## 实验报告一

PB14000556 陈晓彤

实验题目：运算器 ALU 设计

实验要求：

设计一算数运算单元 ALU

采用纯组合逻辑设计

32bit 位宽

完成指定运算功能

自行设计测试例对所设计的 ALU 进行仿真

设计思路：

采用 always 和 case 语句可直接完成题目要求，同时设置一个一位变量检测溢出情况即可

源代码:

```
module ALU(
    input  signed      [31:0] alu_a,
    input  signed      [31:0] alu_b,
    input               [4:0] alu_op,
    output reg          sign,
    output reg          [31:0] alu_out
);
    parameter A_NOP = 5'h00; //空运算
    parameter A_ADD  = 5'h01; //符号加
    parameter A_SUB  = 5'h02; //符号减
    parameter A_AND  = 5'h03; //与
    parameter A_OR   = 5'h04; //或
    parameter A_XOR  = 5'h05; //异或
    parameter A_NOR  = 5'h06; //或非

    always@(*)
    begin
        case(alu_op)
            A_ADD:{sign,alu_out}=alu_a+alu_b;
            A_SUB:{sign,alu_out}=alu_a-alu_b;
            A_AND:alu_out=alu_a&alu_b;
            A_OR:alu_out=alu_a|alu_b;
            A_XOR:alu_out=alu_a^alu_b;
            A_NOR:alu_out=~(alu_a|alu_b);
            A_NOP:alu_out=alu_out;
            default:alu_out=alu_out;
        endcase
    end
```

```
endmodule
```

仿真代码：

```
module lab1_alu_test;
```

```
    // Inputs
```

```
    reg [31:0] alu_a;
```

```
    reg [31:0] alu_b;
```

```
    reg [4:0] alu_op;
```

```
    // Outputs
```

```
    wire sign;
```

```
    wire [31:0] alu_out;
```

```
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
    ALU uut (
```

```
        .alu_a(alu_a),
```

```
        .alu_b(alu_b),
```

```
        .alu_op(alu_op),
```

```
        .sign(sign),
```

```
        .alu_out(alu_out)
```

```
    );
```

```
    initial begin
```

```
        // Initialize Inputs
```

```
        alu_a = 0;
```

```
        alu_b = 0;
```

```
        alu_op = 0;
```

```
        // Wait 100 ns for global reset to finish
```

```
        #100;
```

```
        alu_a = 32'h00000008;
```

```
        alu_b = 32'h0000000a;
```

```
        alu_op = 1;
```

```
        #100;
```

```
        alu_op = 2;
```

```
        #100;
```

```
        alu_op = 3;
```

```
        #100;
```

```
        alu_op = 4;
```

```

#100;
alu_op = 5;

#100;
alu_op = 6;

#100;
alu_a = 32'h7fffffff;
alu_b = 32'h7fffffff;
alu_op = 1;
// Add stimulus here

end

endmodule

```

仿真图：

